

O módulo da Impedância

$$|Z| = \sqrt{(Z')^2 + (Z'')^2}$$

Circuito RC paralelo

$$Z = \frac{R}{1 + \omega^2 \tau^2} - i \frac{\omega \tau R}{1 + \omega^2 \tau^2}$$

Soma de erros Quadrados entre a curva experimental e a do modelo.

$$s = \sum_i \omega'_i [(Z'_i)_{exp} - (Z'_i)_{model}]^2 + \sum_i \omega''_i [(Z''_i)_{exp} - (Z''_i)_{model}]^2$$

peso

$$\omega' = \omega'' = \frac{1}{|Z|}$$